

---




# **Einfache Schaltungsblöcke**

**Transmission Gates, Gesteuerte Inverter,  
Multiplexer, Decoder, Addierer,  
Latches und Flipflops**
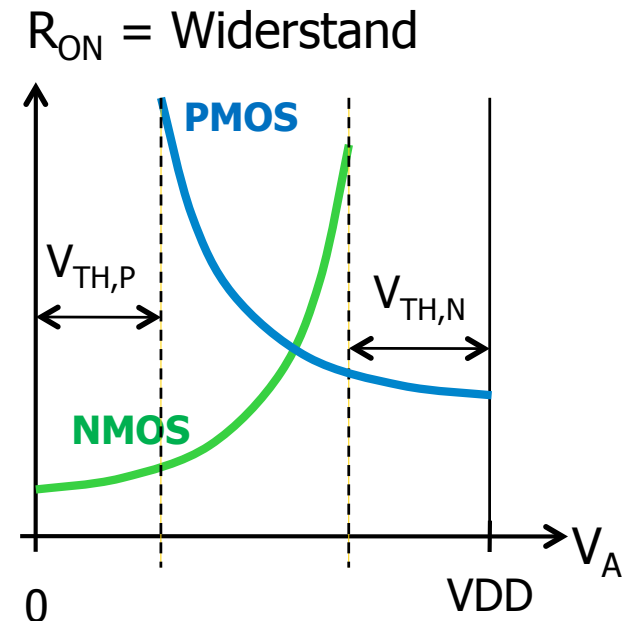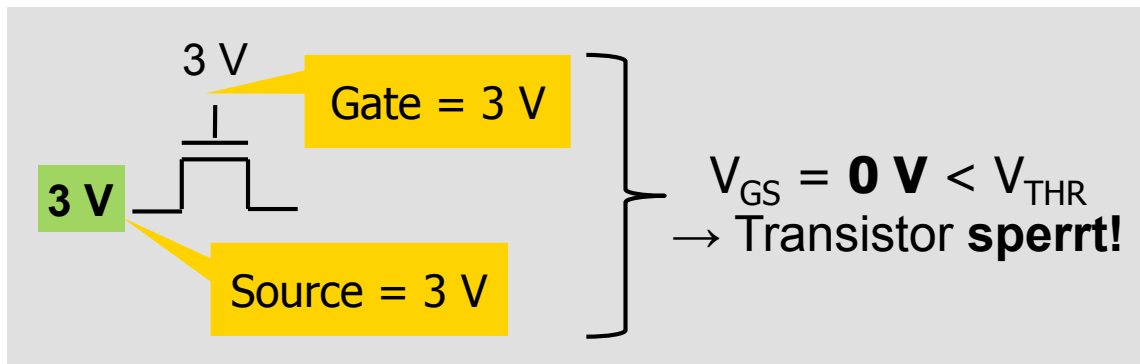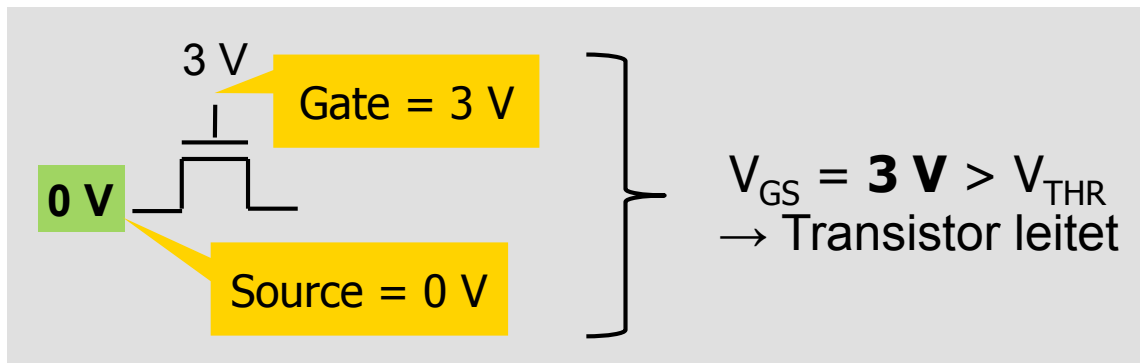
# Der Transistor als Schalter




- NEIN: Ein NMOS ist nur für ‚niedrige‘ Spannungen ein ‚guter‘ Schalter:


 
# Transmission Gate


- Die **Parallelschaltung** aus einem NMOS und einem PMOS bildet ein **Transmission Gate** (TGATE)



- Es 'lässt Einsen und Nullen gleichermaßen durch', d.h. der Durchgangswiderstand ist für alle Spannungen *relativ* gleich (das stimmt eigentlich nicht... mehr später).
- Nochmal: ein einzelner NMOS kann wegen der Schwellenspannung keine Spannungen in der Nähe von VDD durchlassen, ein einzelner PMOS kann Spannungen in der Nähe von Masse nicht durchlassen!
- Vergleich mit dem Gated Inverter (s. nächste Folie):  
Vorteil: weniger Transistoren  
Nachteil: keine Regeneration des Signals
- NB: Trotz der halben Zahl von Transistoren ist das Layout oft nicht viel kleiner!

# Inverter + Transmission Gate


- Topologische Umformung:

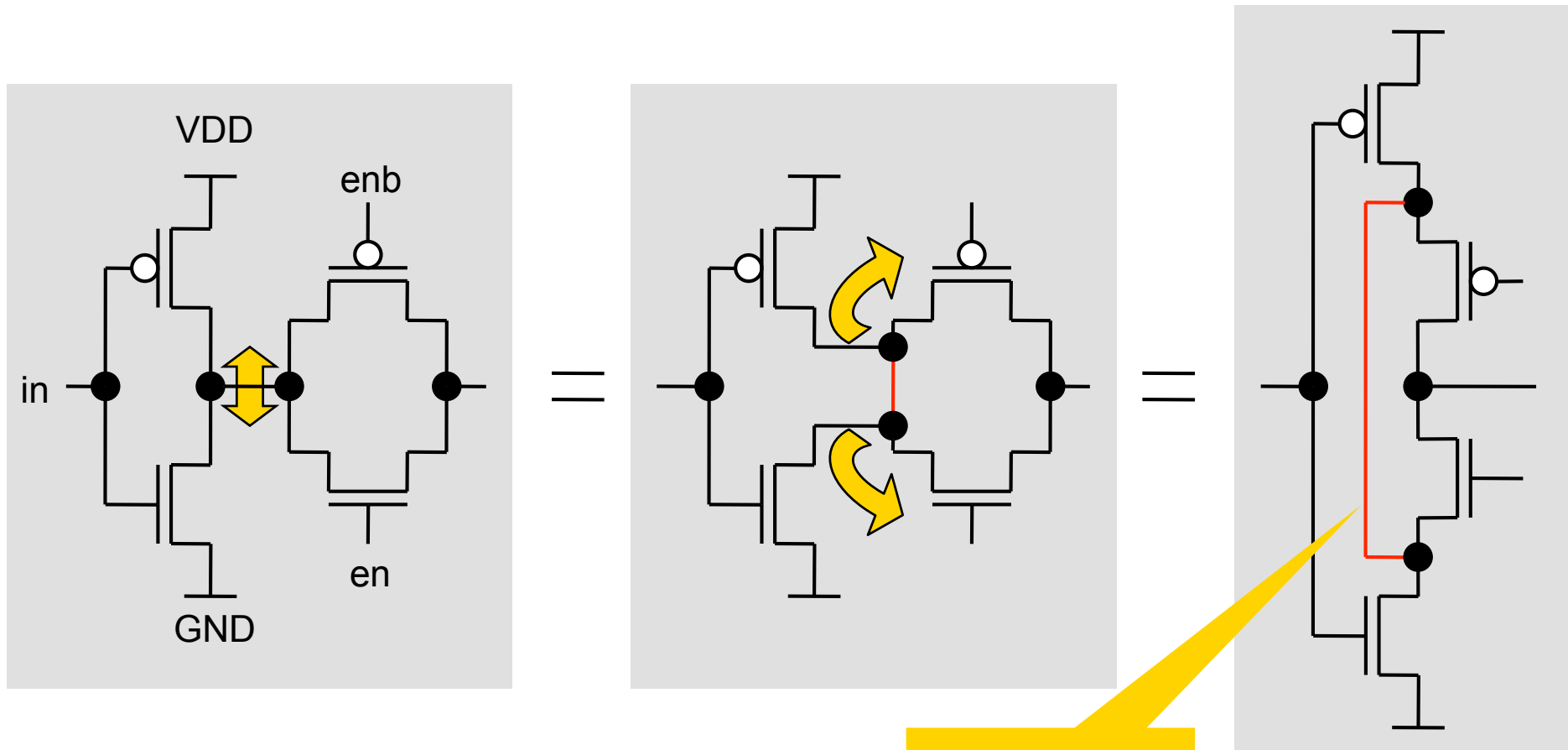

Diese Leitung kann man weglassen !
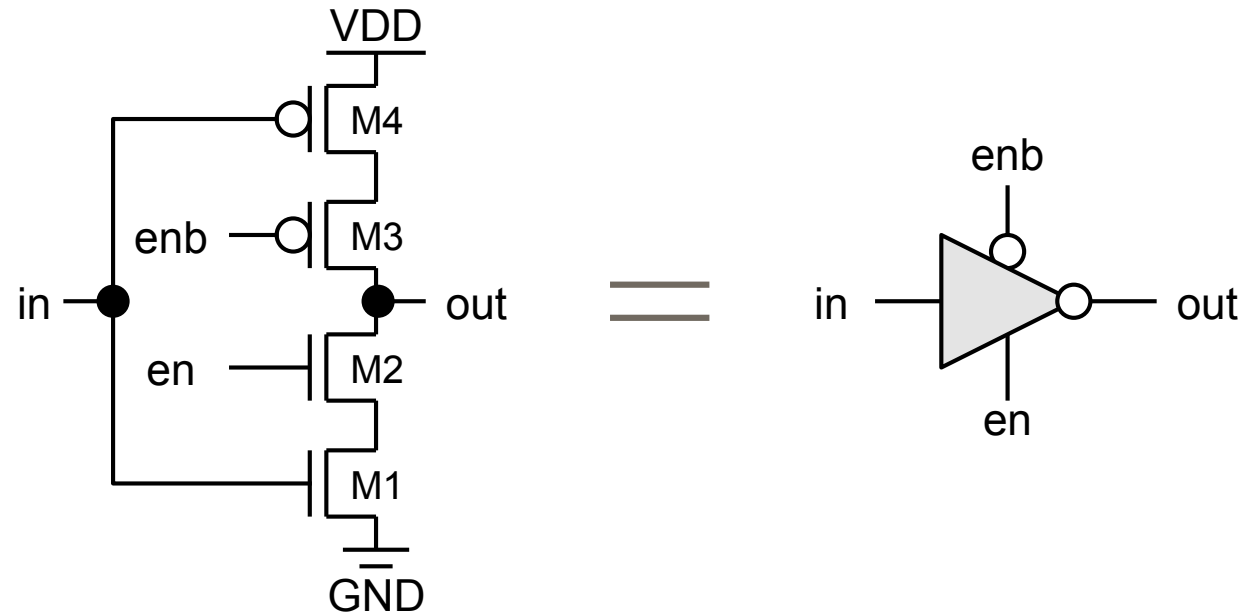
# Gesteuerter Inverter


- Durch Weglassen der überflüssigen Leitung erhält man den gesteuerten Inverter („Gated Inverter“):



- Das Steuersignal wird oft mit **en** für 'enable' (aktivieren) bezeichnet
- $en=1$  und  $enb=0$ : Die Schaltung verhält sich wie ein **Inverter** (mit etwas längerer Durchlaufzeit...)
- $en=0$  und  $enb=1$ : PMOS M3 und NMOS M2 sperren  $\Rightarrow$  der Ausgang ist abgetrennt ('Tri State').  
Durch seine Kapazität behält der Ausgang seinen Zustand bei.  
Der Zustand kann von anderen Signalquellen verändert werden.
- Anwendung:
  - Dynamische Schaltungen
  - Busse (mehrere Verbraucher bedienen abwechselnd eine Leitung)
  - Multiplexer

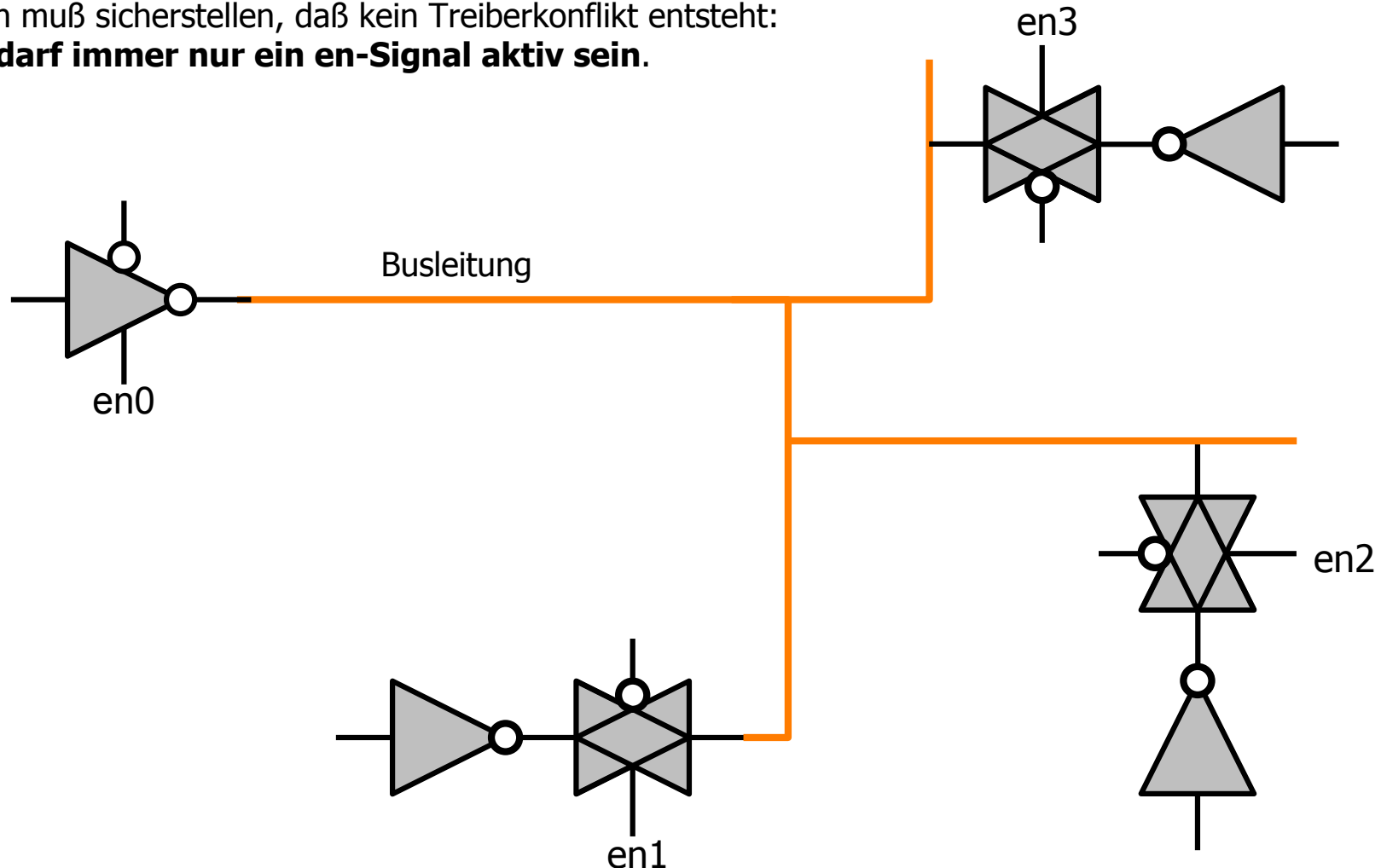
# Tristate Ausgänge

- Soll auf einem **Bus** eine von mehreren verteilten Signalquellen ausgewählt werden, so ist es bei verteilten Quellen vorteilhaft den Ausgang abschalten zu können ('high impedance', 'tristate', 'Z')
- Mehrere Quellen können dann abwechselnd auf ein Netz treiben.
- Man muß sicherstellen, daß kein Treiberkonflikt entsteht:  
**Es darf immer nur ein en-Signal aktiv sein.**



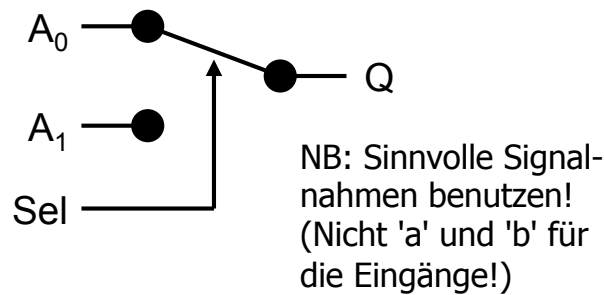
# Multiplexer (MUX)

- Wichtige Grundschaltung zur Auswahl eines Signals aus 2 (oder mehreren) Eingängen:




Sel	Q
0	A <sub>0</sub>
1	A <sub>1</sub>

Sel	A <sub>0</sub>	A <sub>1</sub>	Q
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1


 


 Funktion:  $Q = \overline{\text{Sel}} \cdot A_0 + \text{Sel} \cdot A_1$



Mit gemischtem Gatter für !Q: 8(+2 für !Sel) Transistoren  
2(1) Durchlaufzeiten

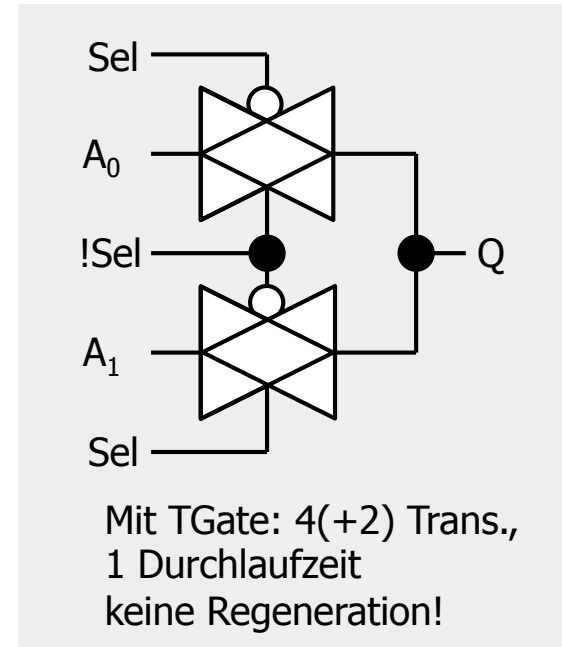
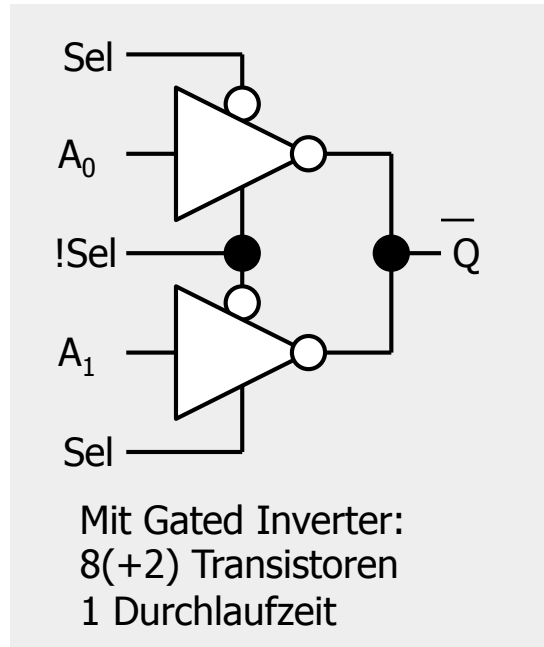
# MUX mit Gated Invertern und Transmission Gates



- Weniger Transistoren, meist kürzere Durchlaufzeit.
- Häufig benutzt !




# Layout TGATE-MUX mit Inverter

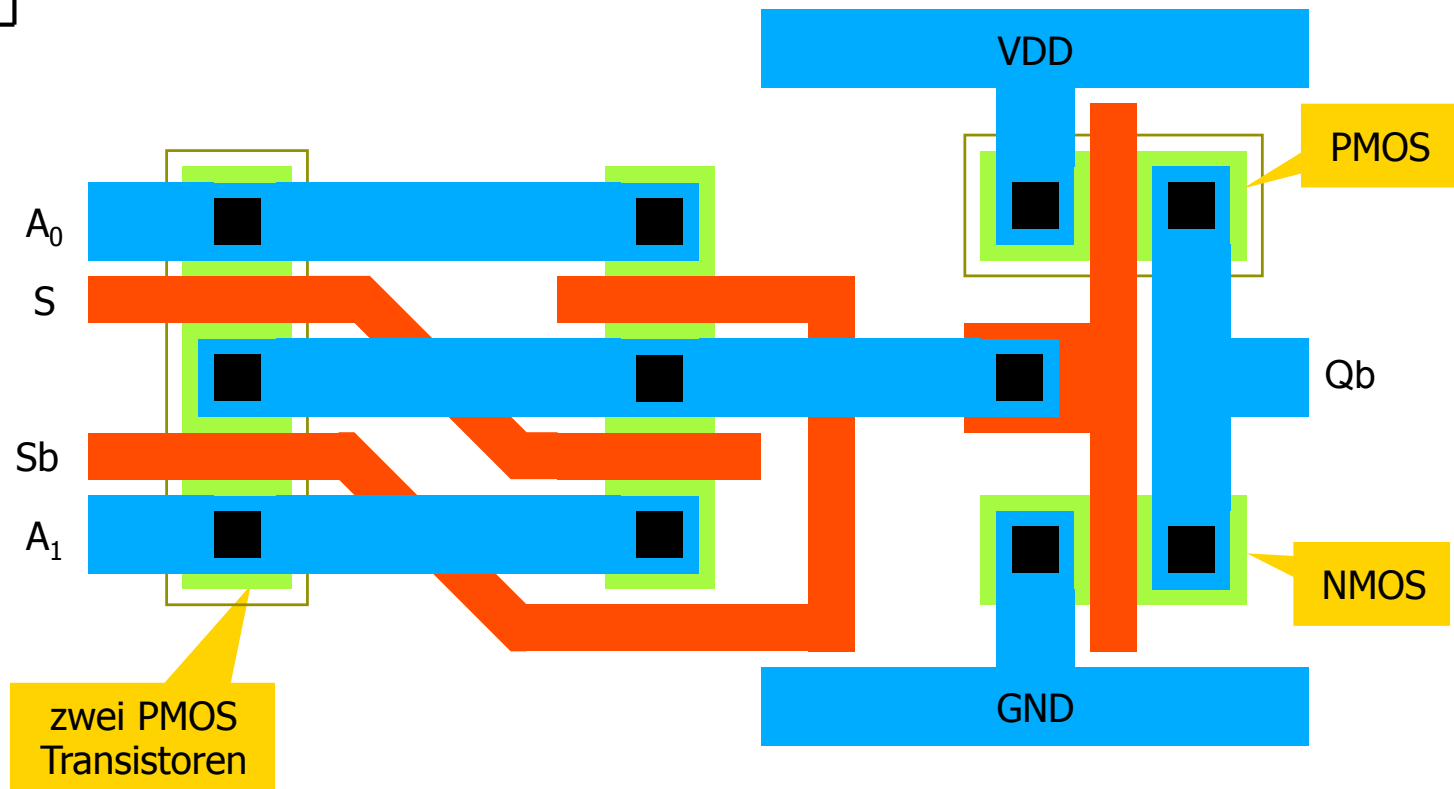 

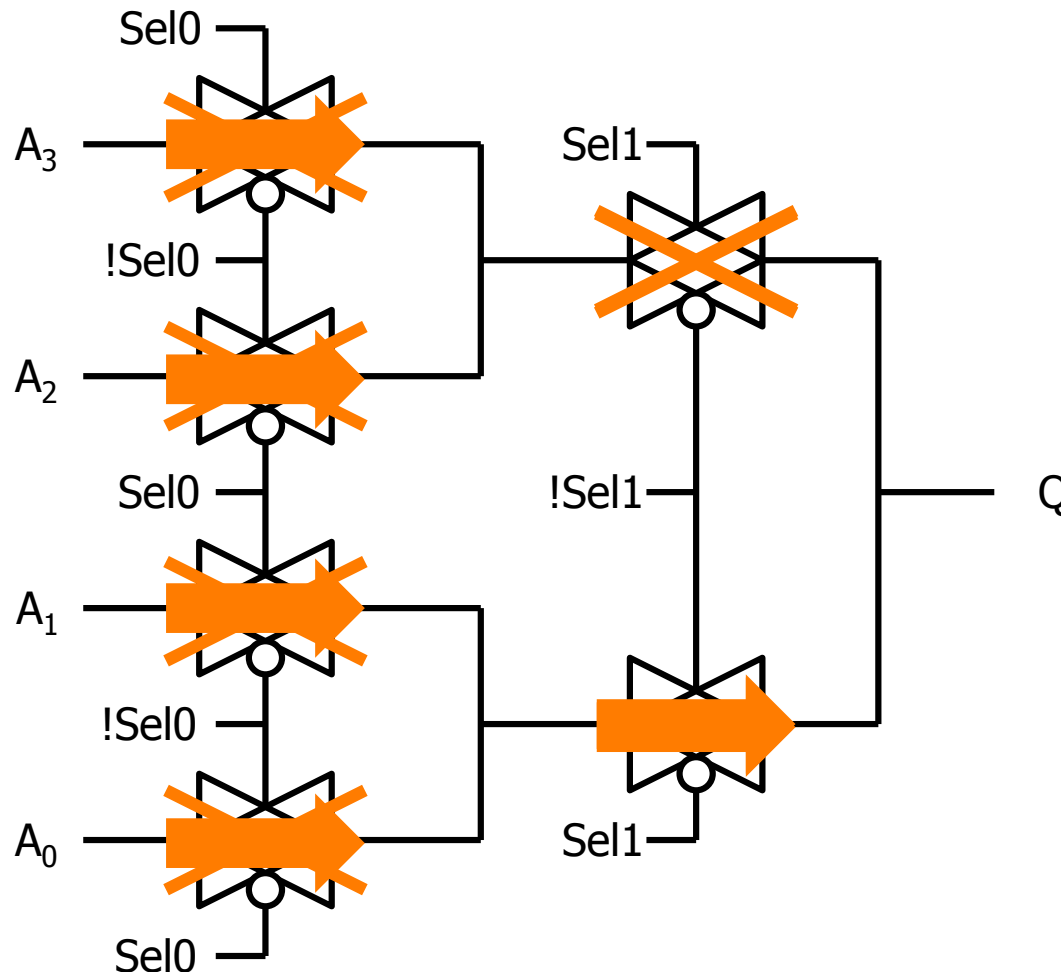
# Breite Multiplexer

- Implementierung 1: Einfache Topologie durch kaskadierte 2:1 Multiplexer mit TGATES



Sel1	Sel0	Q
0	0	A <sub>0</sub>
0	1	A <sub>1</sub>
1	0	A <sub>2</sub>
1	1	A <sub>3</sub>

 


Nur 12 Transistoren für 4 Bit !  
(+4 für 2 Inverter)

- Achtung: Zu viele (>4) in Serie geschaltete Transmission Gates führen zu hohen RC-Verzögerungen!
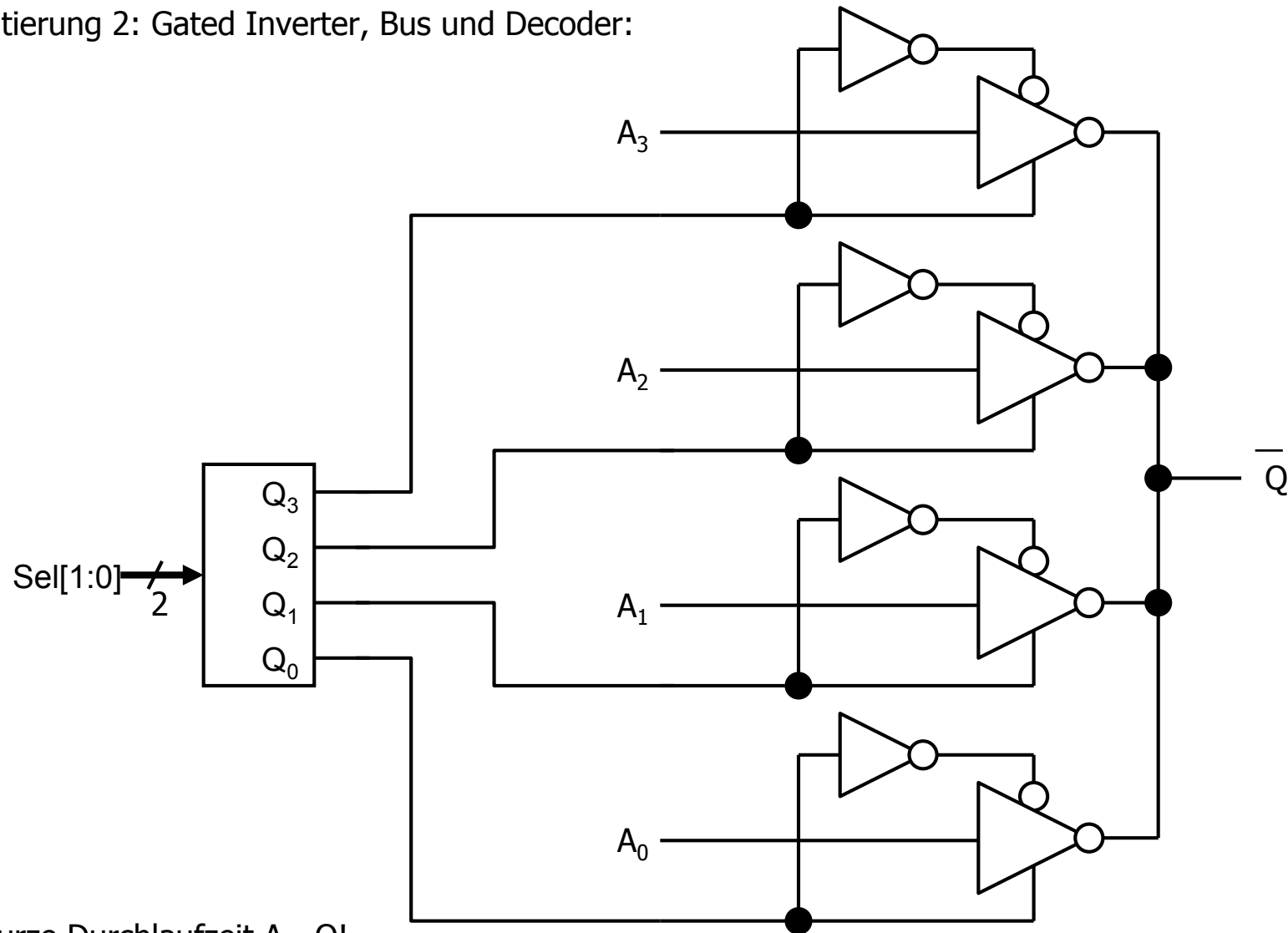
# Breite Multiplexer


- Implementierung 2: Gated Inverter, Bus und Decoder:



- Vorteil: Kurze Durchlaufzeit  $A \Rightarrow Q$ !  
(Achtung: Bei breitem MUX wird Buskapazität an Q zu groß!)

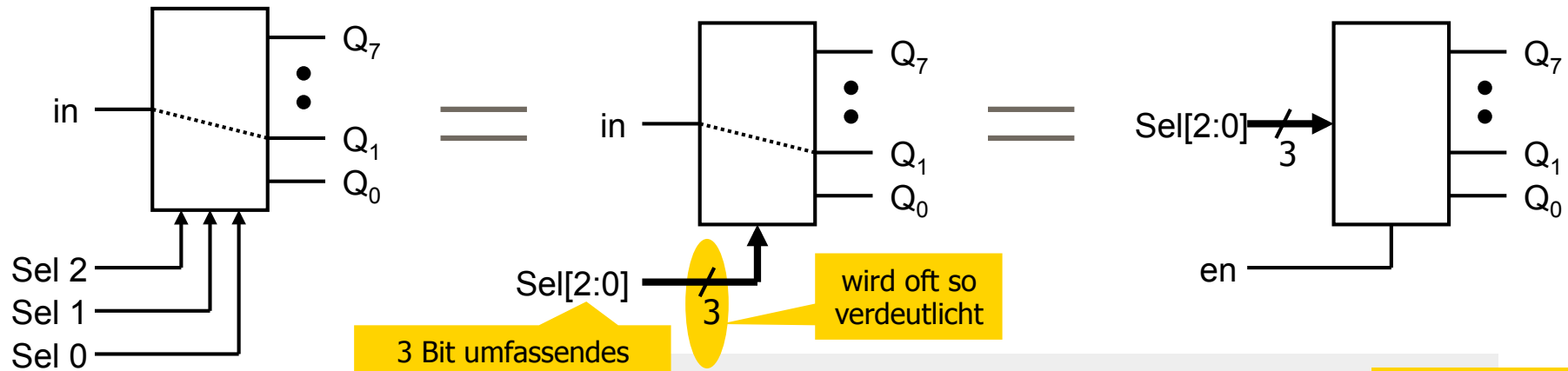
# Demultiplexer, Decoder

- Ein Demultiplexer verteilt ein Signal 'in' auf einen von **N Ausgängen**  $Q_0 \dots Q_{N-1}$ .
- Für  $in = 1$  stellt er einen **Binär**  $\Rightarrow$  **1 von N Decoder** dar. 'in' wird dann sinnvollerweise mit 'en' bezeichnet



3 Bit umfassendes ('3 Bit breites') Signal

wird oft so verdeutlicht

 

Vorsicht bei der Implementierung von Gattern mit Hohem Fan-In!

Funktionen :

$$Q_0 = in \cdot \overline{Sel0} \cdot \overline{Sel1} \cdot \overline{Sel2}$$

$$Q_1 = in \cdot \overline{Sel0} \cdot \overline{Sel1} \cdot Sel2$$

$$Q_2 = in \cdot \overline{Sel0} \cdot Sel1 \cdot \overline{Sel2}$$

...


# Decoder / Encoder

---

- Wandeln verschiedene Codes ineinander um.
- Beispiele:
  - Demultiplexer = ‚One-hot‘
  - BCD  $\Rightarrow$  7-Segment
  - Gray  $\Rightarrow$  Binär
  - Binär  $\Rightarrow$  Gray
  - Thermometer  $\Rightarrow$  Binär
  - Tastatur  $\Rightarrow$  ASCII
  - ...
- Implementierung als allgemeine kombinatorische Logik

# Anwendung: mehrstellige 7-Segment Anzeige

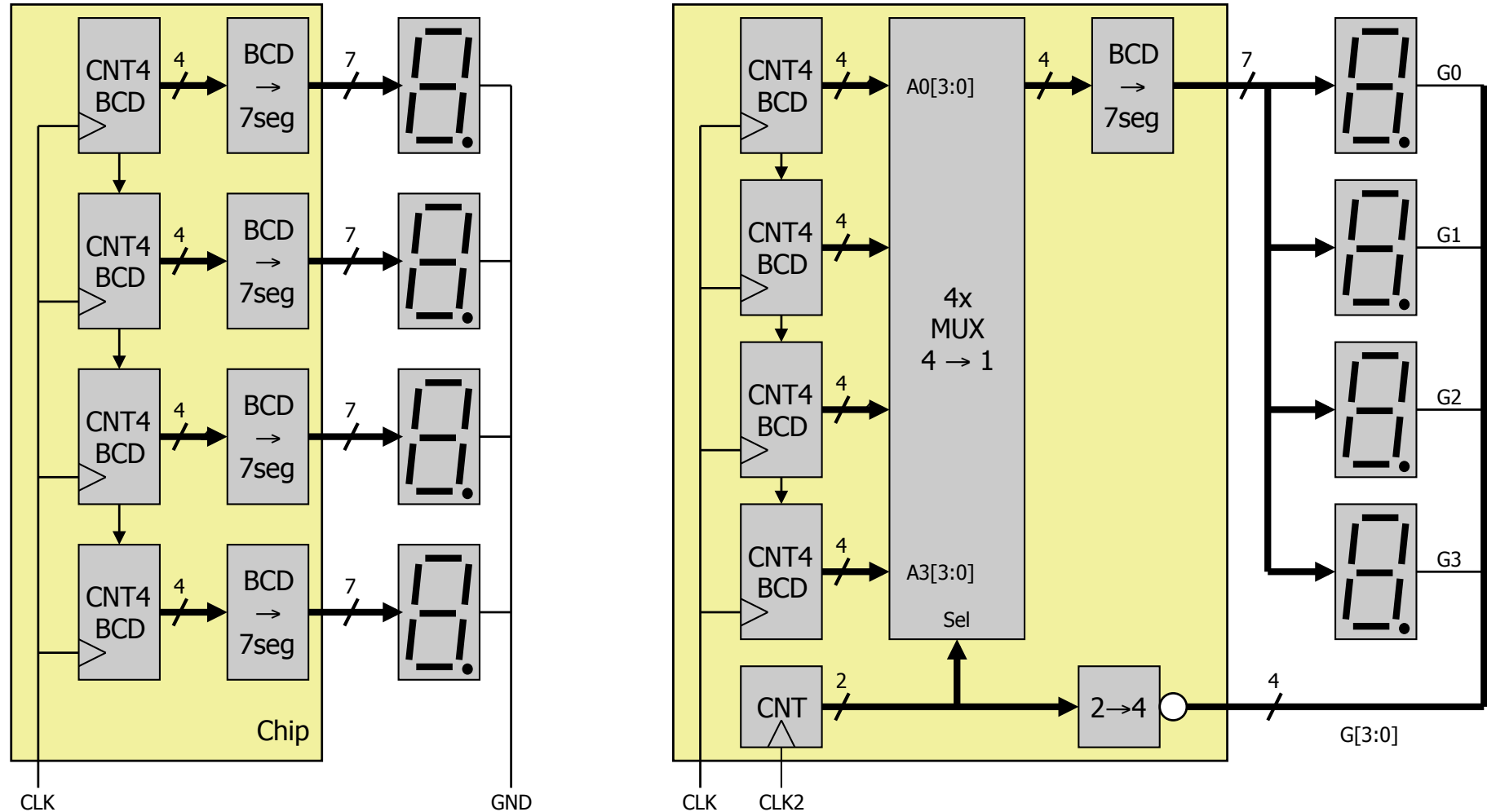- Aufgabe: 4-stellige BCD Zahl auf Siebensegmentanzeigen darstellen



- Direkte Ansteuerung der Anzeige
- Nachteil: Viele Leitungen Chip  $\Rightarrow$  Anzeige
- Zeitliches Multiplexen. Nur 1 Decoder u. 11 Leitungen nötig.
- Nachteil: Anzeige nur  $\frac{1}{4}$  so hell, flimmert u.U.

# Addition von Binärzahlen

- Die Addition erfolgt stellenweise wie bei Dezimalzahlen mit einem **Übertrag (carry)**:


$$\begin{array}{r}
 39 \\
 + 69 \\
 \hline
 108
 \end{array}$$

← Übertrag

$$\begin{array}{r}
 100111 \\
 + 100010 \\
 \hline
 110110
 \end{array}$$

← Übertrag

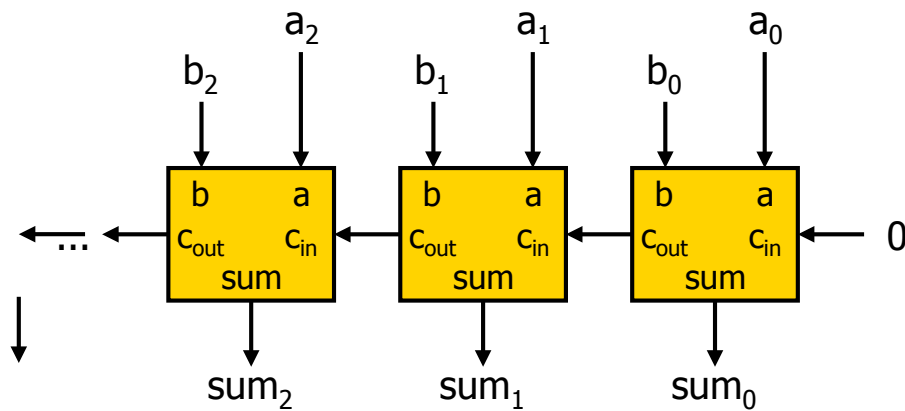
- In jeder Stufe werden also aus den **3 Eingängen**  $a, b, c_{in}$  die **Ausgänge**  $sum$  und  $c_{out}$  erzeugt.
- Man nennt diesen wichtigen Schaltungsblock den **Volladdierer** (full adder, FA):



$c_{in}$	$b$	$a$	$c_{out}$	sum
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

 
# Halbaddierer

- Manchmal (z.B. in Zählern) muss NUR der Übertrag addiert werden.
- Der Addierer hat daher nur **einen** Dateneingang und einen Carry Eingang.
- Man nennt diesen Block einen Halbaddierer (Half-Adder, HA)



$C_{in}$	$a$	$s$	$C_{out}$
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1
 
$$C_{out} = a \cdot C_{in}$$
$$s = a \oplus C_{in}$$





# Volladdierer

$C_{in}$	A	B	$C_{out}$	S	$!C_{out}$
0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	1
0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	1	1
1	0	1	1	0	0
1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	1	0

$C_{out}$ :

	A			
$C_{in}$	0	0	1	0
	0	1	1	1
	B			

$$C_{out} = AB + BC_{in} + AC_{in}$$


$$= AB + (A+B)C_{in}$$

Sum:

	A			
$C_{in}$	0	1	0	1
	1	0	1	0
	B			

$$S = A \oplus B \oplus C_{in}$$
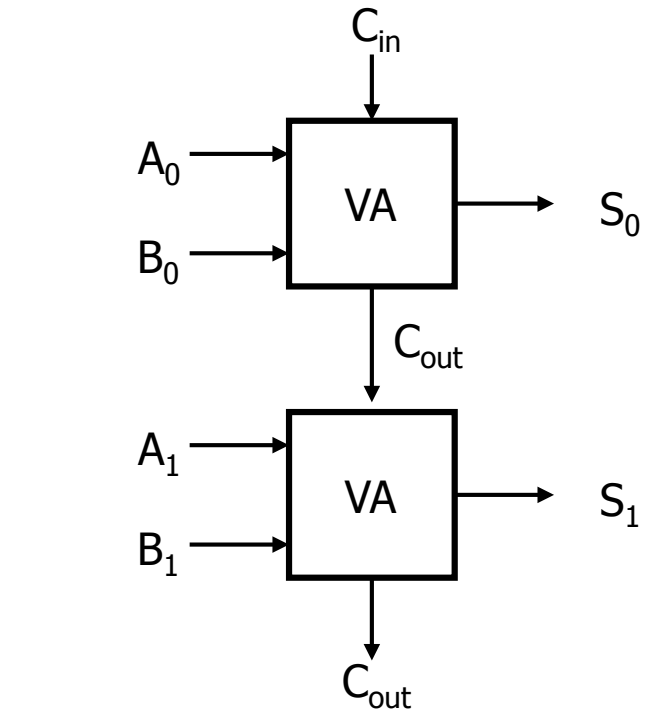
$$= ABC_{in} + (A + B + C_{in}) \cdot !C_{out}$$




**Der Carry-Pfad muß optimiert werden, da das Carry durch alle N Bit 'rippeln' muß**


Trick: Carry-Ergebnis wird mitverwendet:  
Mehrere Ebenen logische Tiefe:  
'Multiple Output Minimization' (MOM).

# Volladdierer: Implementierung

- $C_{out} = AB + (A+B) C_{in}$ :

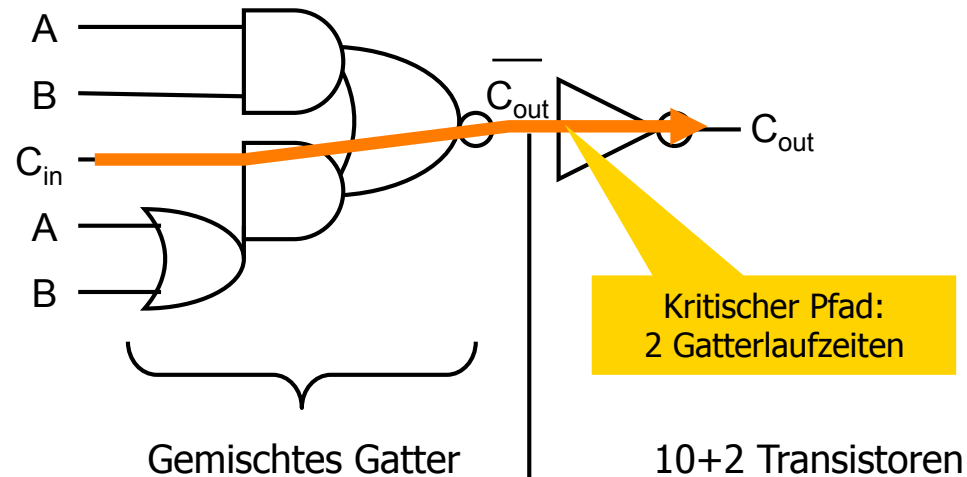

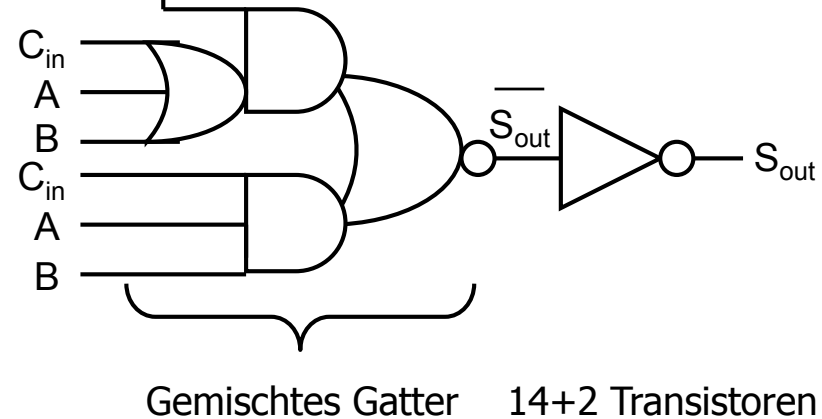- $S = ABC_{in} + (A + B + C_{in}) \cdot !C_{out}$ :




- Vorgriff: Eine offensichtliche Geschwindigkeitsverbesserung bekommt man, indem man  $!C_{out}$  weitergibt und in jeder zweiten Stufe Duale Logik benutzt


# Optimierung: Polaritätswechsel in jeder 2ten Stufe

- Beobachtung: Bei Inversion ALLER Eingänge invertieren sich auch die Ausgänge:

- Also:

 


- Oder:

 

- Daher kann man bei mehreren Stufen direkt FA mit invertierten Carry nutzen:

$C_{in}$	A	B	$C_{out}$	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

 


# Bemerkung: Addierer als ‚Counter‘

- Die Aufgabe des Addierers ist es ja, die Anzahl EINSEN auf den Eingängen zu zählen und als Binärzahl auf Summe und Carry (höherwertiges Bit) auszugeben:


Anzahl Einsen	0	1	2	3
[CarryOut, Sum]	[0,0] = 0	[0,1] = 1	[1,0] = 2	[1,1] = 3

- Allgemein spricht man daher auch von einem ‚Counter‘ or ‚Compressor‘ mit N Eingängen und M Ausgängen
- (3,2) Counter: Bei N=3 Eingängen können maximal 3 Einsen vorkommen, es reichen M=2 Bit  
Das ist der Volladdierer.
- (4,3) Counter: Bei N=4 Eingängen benötigt man am Ausgang M=3 Bit.  
Wenn die **2** Carry Signale in eine weitere Stufe gegeben werden sollen, ‚verbraucht‘ man in der nächsten Stufe schon 2 der 4 Eingänge, das bringt also nichts (im Vergleich zum Volladdierer)
- (5,3) Counter: Hiermit kann man dann 3 Zahlen gleichzeitig addieren:  
(Solche Schaltungen werden in Multiplizierern benötigt)

 

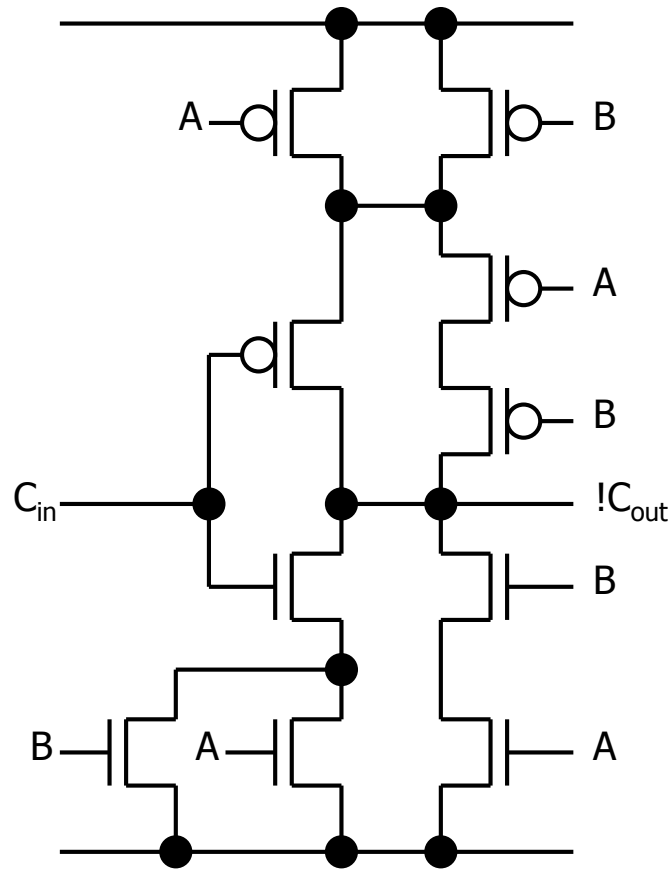
# Transistorlevel: Carry-Erzeugung


- Das Carry wird durch  $C_{out} = AB + (A+B)C_{in}$  gegeben.
- Diese Funktion kann mit dem gemischten Gatter  $Y = !(AB+(A+B)C_{in})$  implementiert werden
- Problem: 3 PMOS übereinander ('Stack height' = 3)
- Da je zwei der 5 Eingänge des Y-Gatters identisch sind, kommen nicht alle Eingangskombinationen vor!



 - Der PMOS Zweig kann umgeformt werden:  
 $(!A+!B)(!A!B+!C) = !A(!A!B+!C) + !B(!A!B+!C)$   
 $= !A!B+!A!C+!A!B+!B!C = !A!B + (!A+!B)!C.$
- Das führt zu einem **NICHT-CMOS**-Gatter:


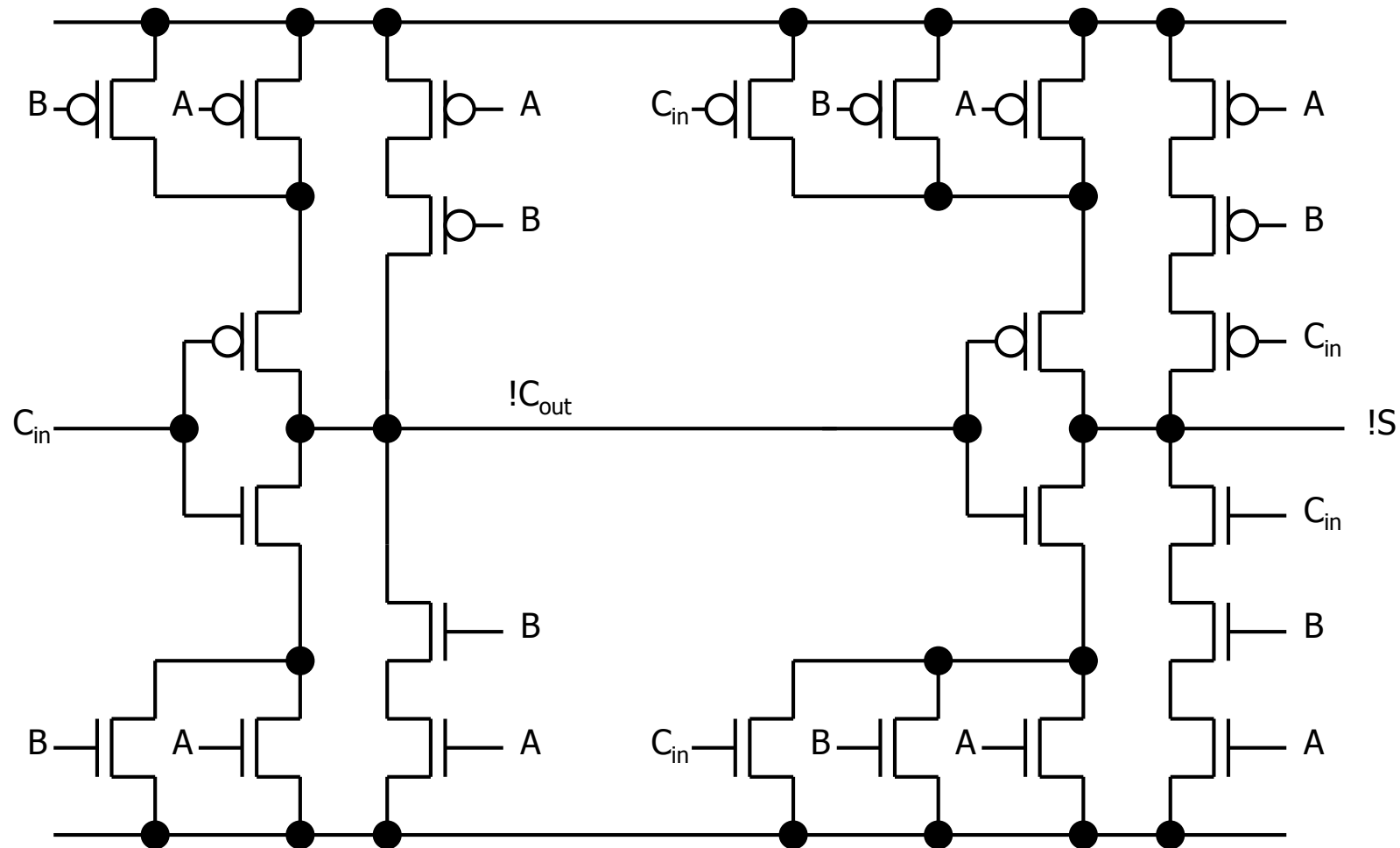
# Optimierter Volladdierer (invertierte Ausgänge)



$$\begin{aligned} !C_{out} &= !(AB + (B + A)C_{in}) \\ !S &= !(ABC + !C_{out} \cdot (A + B + C_{in})) \end{aligned}$$



kein CMOS !

24 Transistoren



# Schaltsymbole

- Schaltsymbole sind nach DIN und nach ANSI/IEEE normiert.
- Diese Normen werden aber oft nicht eingehalten....
- Generell sollte gelten:
  - Eingänge links, Steuerung links, oben und unten, **Ausgänge rechts**
  - **Sinnvolle Namen** (C, CK, CLK, IN, I, D, Q, EN, SEL, ...)
  - **Bullets** (Kreise) an negierte Ausgänge, Dreieck an Takteingänge
  - Evtl. Busse mit breiter Leitung sichtbar machen, evtl. Breite angeben

- Beispiele:

 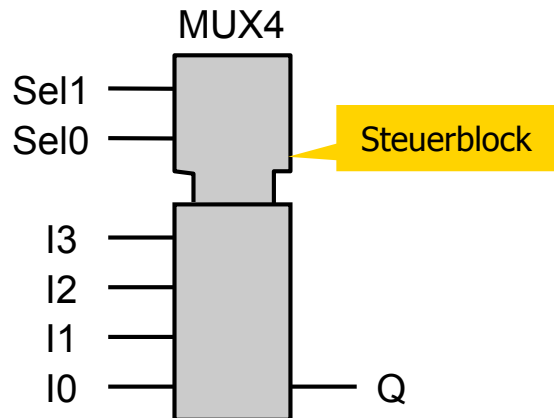

-> Rechnerarchitektur...

  

---

# FlipFlops und Latches




# Speicherelemente: Latches und Flipflops

Wir unterscheiden (nicht immer konsistent...):


- **LATCH ('transparent latch'):**

 - Ist 'transparent' (d.H.  $Q=D$ ) solange  $LD=1$
- Ausgang behält letzten Zustand bei bei  $LD=0$




- **FLIP-FLOP ('edge triggered FF'):**

 - Eingang wird zum Ausgang bei der **Flanke** eines Taktsignals übertragen



- **Set-Reset FLIP-FLOP ist eher ein LATCH:**

 - Zustand kann über zwei Eingänge auf 0 oder 1 gesetzt werden (es hat keinen Dateneingang)




# Speicherprinzipien
 
## 1. Positive Rückkopplung (statisch)

– 2 Zustände

+ Durch die Verstärkung der Logik regeneriert sich das Signal, so daß kleine Störungen verschwinden



## 2. Ladungsspeicherung auf Kapazität (dynamisch)

+ Kontinuum an Zuständen (auch analoge Werte!)


– Keine Regeneration

– Signal bleibt nur begrenzte Zeit erhalten (Leckströme!)

+ sehr kompakte Schaltungen


+ speichert auch ohne Betriebsspannung!

- benötigt Refresh

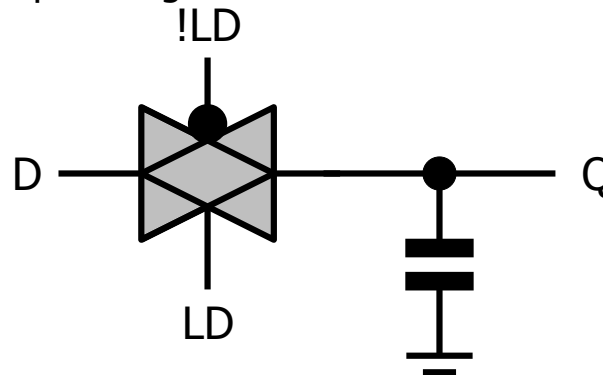

 
# Statisches D – Latch


- Steuereingang LD ('load' = Laden), Eingang D, Ausgang Q (und !Q)
- LD=1: Ausgang = Eingang, LD=0: Zustand beibehalten, unabhängig von D



 
- Merke: Bei Speicherelementen reicht die 'normale' Funktionstabelle (Eingänge  $\Rightarrow$  Ausgänge) nicht aus!
- Implementierung z.B.:



# Vorgriff: Stick Diagramm D – Latch

 

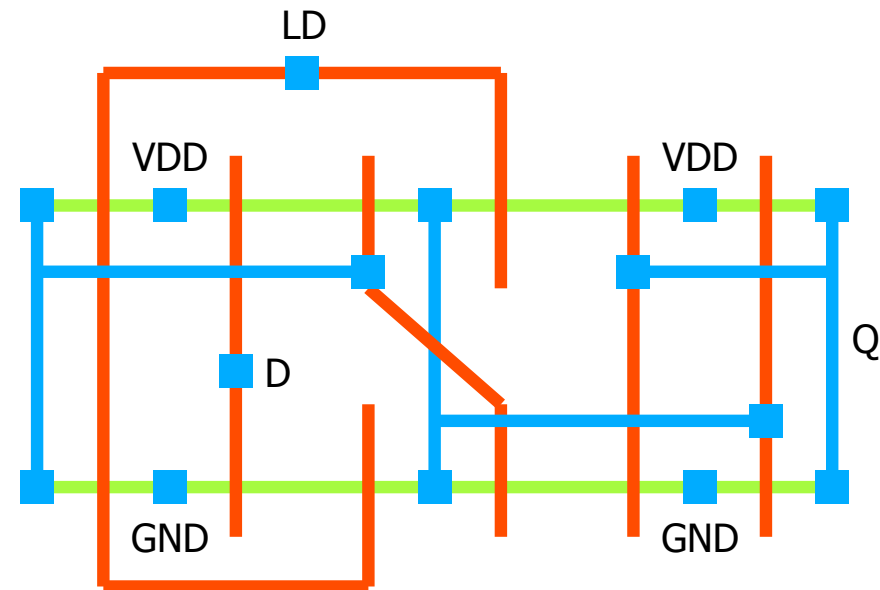
- Stick Diagramm:  
Zeichen nur **Diffusion**, **Gate**, **Metal**
- Transistor = Kreuzung von **Diffusion** und **Gate**
- Quadrat ist Kontakt



- Latch: Sehr kompakt
- Transistoren werden 'verschmolzen'
- Die 'extra' Transistoren des Gated-Inverters (im Vergleich zu einem Transmission Gate) fallen kaum ins Gewicht
- Problematisch im Layout sind immer die Überkreuzungen von LD!/LD bzw. EN,!EN

# Set/Reset von Latches


- Latch mit Reset

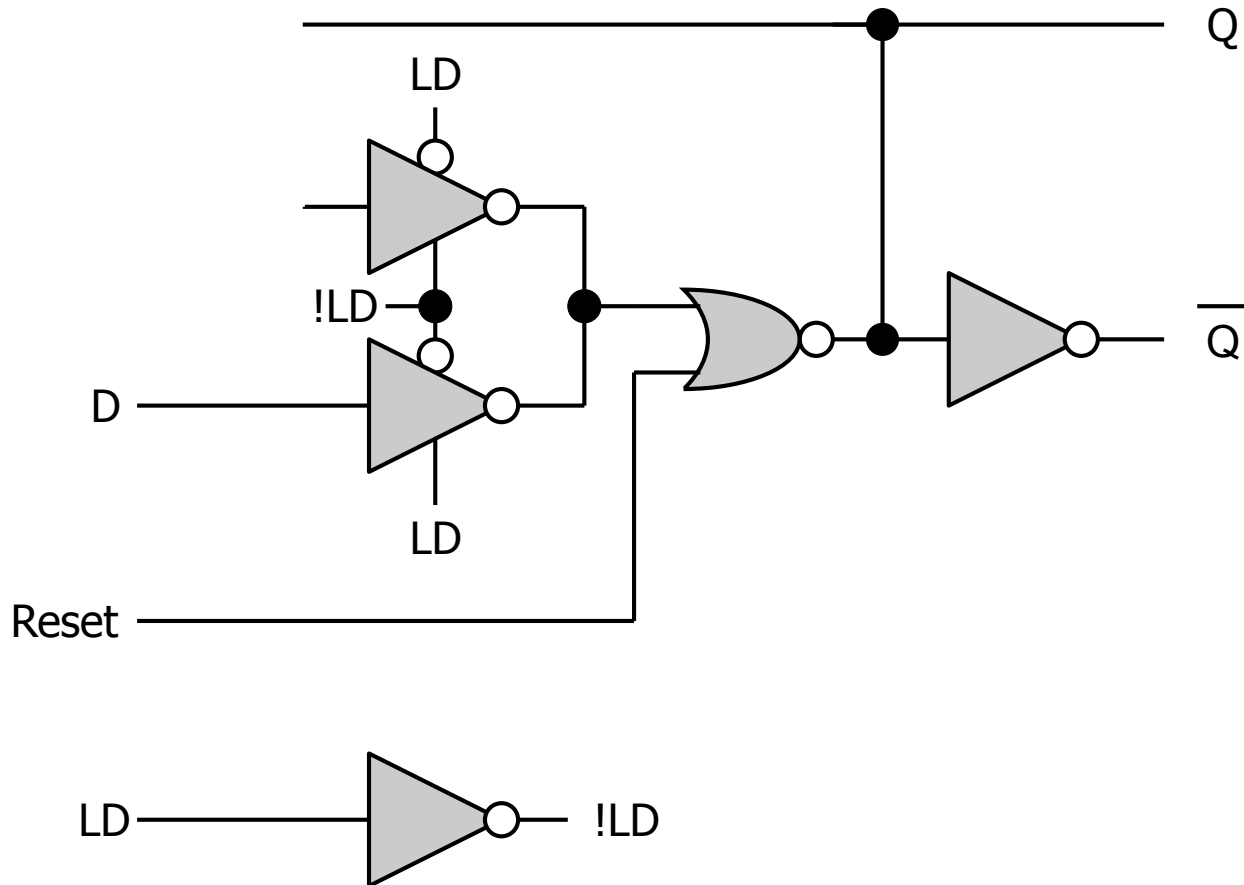




# Set/Reset von Latches

- Latch mit Reset

 


LD = 0, Reset = 0

 

# Set/Reset von Latches


- Latch mit Reset

 



- Entsprechend für !Set (NAND2 statt NOR2)




# SR – FlipFlop

 

S	R	Q	!Q
0	0	Q	!Q
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0

  


!S	!R	Q	!Q
0	0	1	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	Q	!Q

 


Diese Zustände muß man vermeiden!
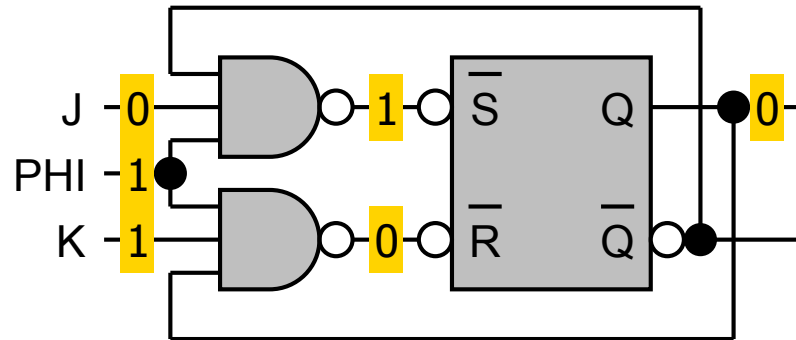
# JK – 'Flip Flop' (... eigentlich Latch...)


- Hat einen 'Takteingang' PHI, der den Zustand  $Q_n$  in den Zustand  $Q_{n+1}$  überführt
- Solange PHI=0 ist, wirken sich Änderungen an J und K nicht auf Q aus.
- Verhindert den 'unerlaubten' Zustand des SR-FlipFlops ...



J	K	$Q_{n+1}$
0	0	$Q_n$
0	1	0
1	0	1
1	1	$!Q_n$


 


 - Problem:  
Für J=K=1 muß der Taktimpuls **PHI kürzer als die Durchlaufzeit** sein, sonst **oszilliert** die Schaltung!



  
# Das 'Race' Problem


- Ein rückgekoppeltes Signal kann bei Latches zu Oszillation führen, wenn das LD Signal länger als die Umlaufzeit ist:



 - Lösungsmöglichkeit: Kurzes LD-Signal erzeugen („Monoflop“, „Impulsglied“). Ist in manchen kommerziellen JK-FFs enthalten. Datenblatt beachten !





 Diese Lösung hängt von Durchlaufzeiten ab. RISKANT !!!


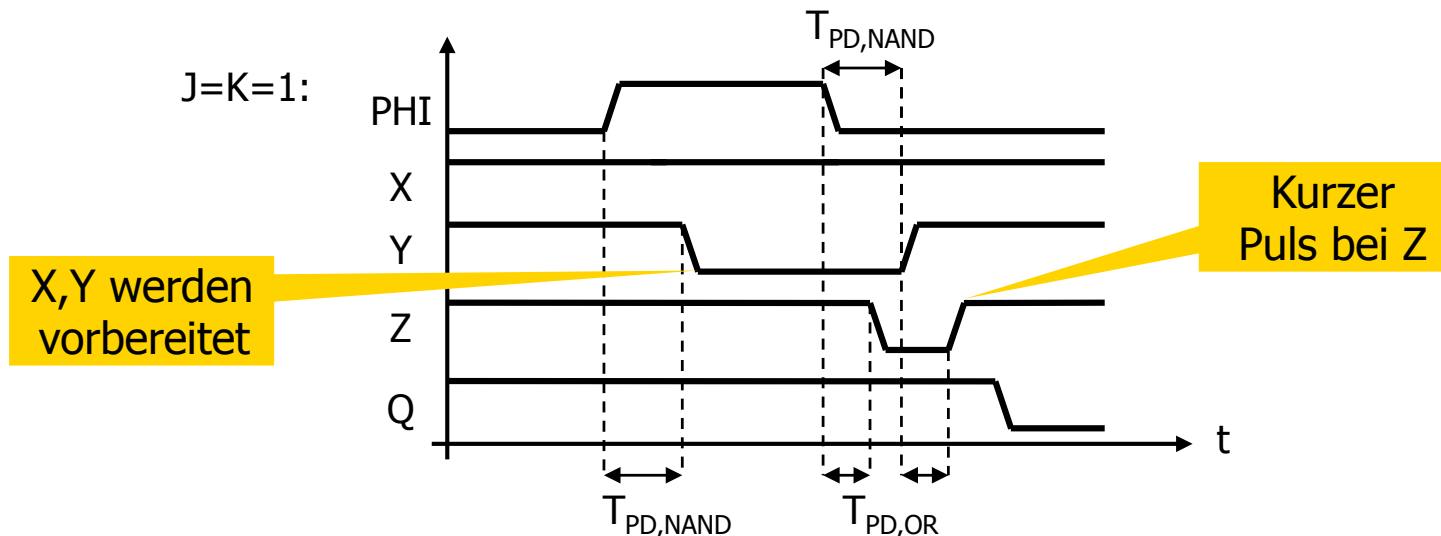 
# Flankengetriggertes JK - Flip-Flop


- Die **fallende Flanke von PHI** schaltet den Ausgang



- Gefährliches Design: Basiert auf Durchlaufzeiten. Das SR-FF muss bei kurzen Pulsen schalten!
- Der Eingang muß **VOR** der fallenden Taktflanke anliegen (hier Durchlaufzeit NAND3): '**Setup-Zeit**'
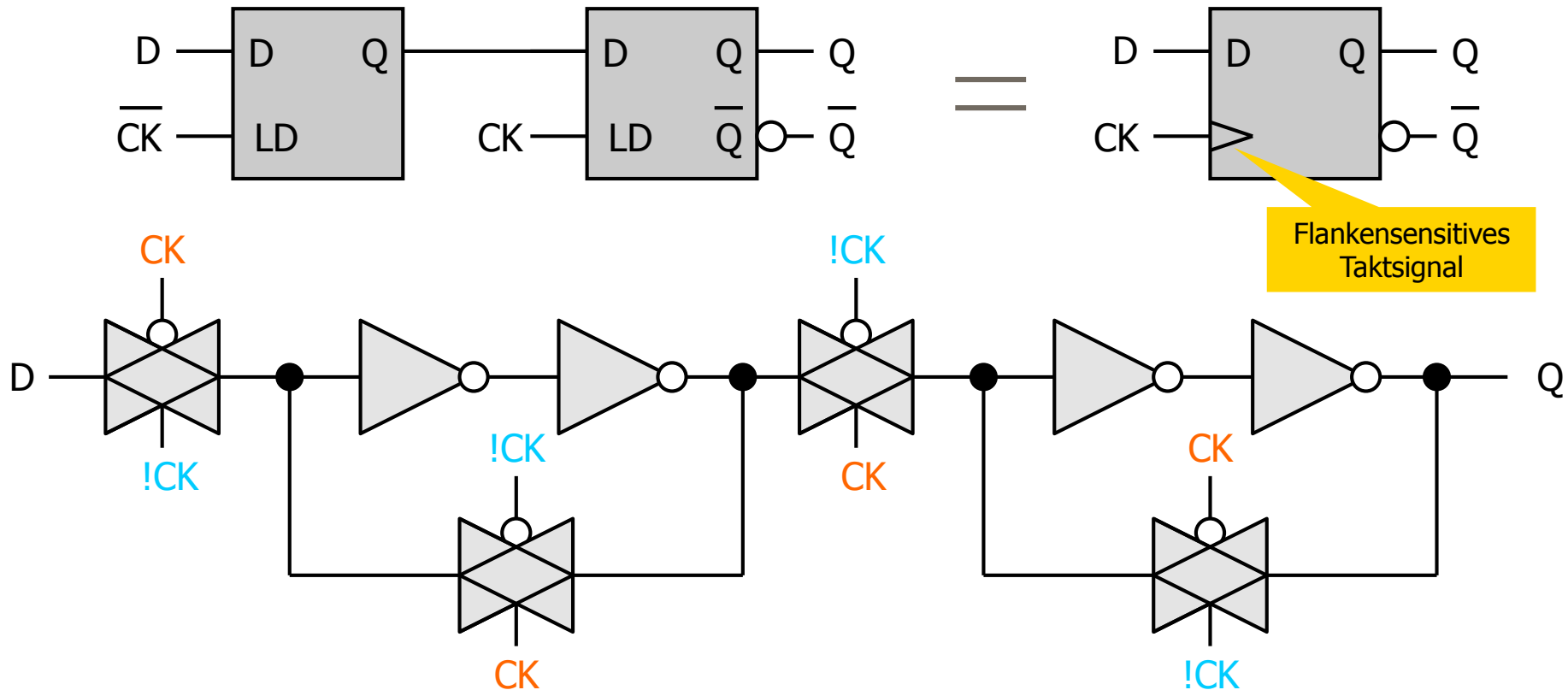
# Flankengetriggertes Master-Slave FlipFlop

- Entsteht durch Zusammensetzen von zwei Latches. Hier getriggert auf **positive Flanke**



- Achtung: CK und !CK dürfen sich **NICHT ÜBERLAPPEN**
- Optimierung durch Abgriff zwischen den Invertern
- Implementierung auch mit Gated Invertern
- Hinzufügen von Set bzw. Reset Eingängen durch teilweises Ersetzen von Invertern durch Gatter


# Nochmal: Timing flankengetriggert Flip-Flops

- Ein D-Flipflop überträgt den Wert seines
  - **D-Eingangs** an den
  - **Q-Ausgang** bei der (steigenden) **Flanke** (d.h. beim  $0 \Rightarrow 1$  Übergang) des Taktes
  - **Takt CK**


- Schaltsymbol



 - Zeitliches Verhalten (Triggerung auf positive Taktflanke):





# Flipflop: Timing Definitionen

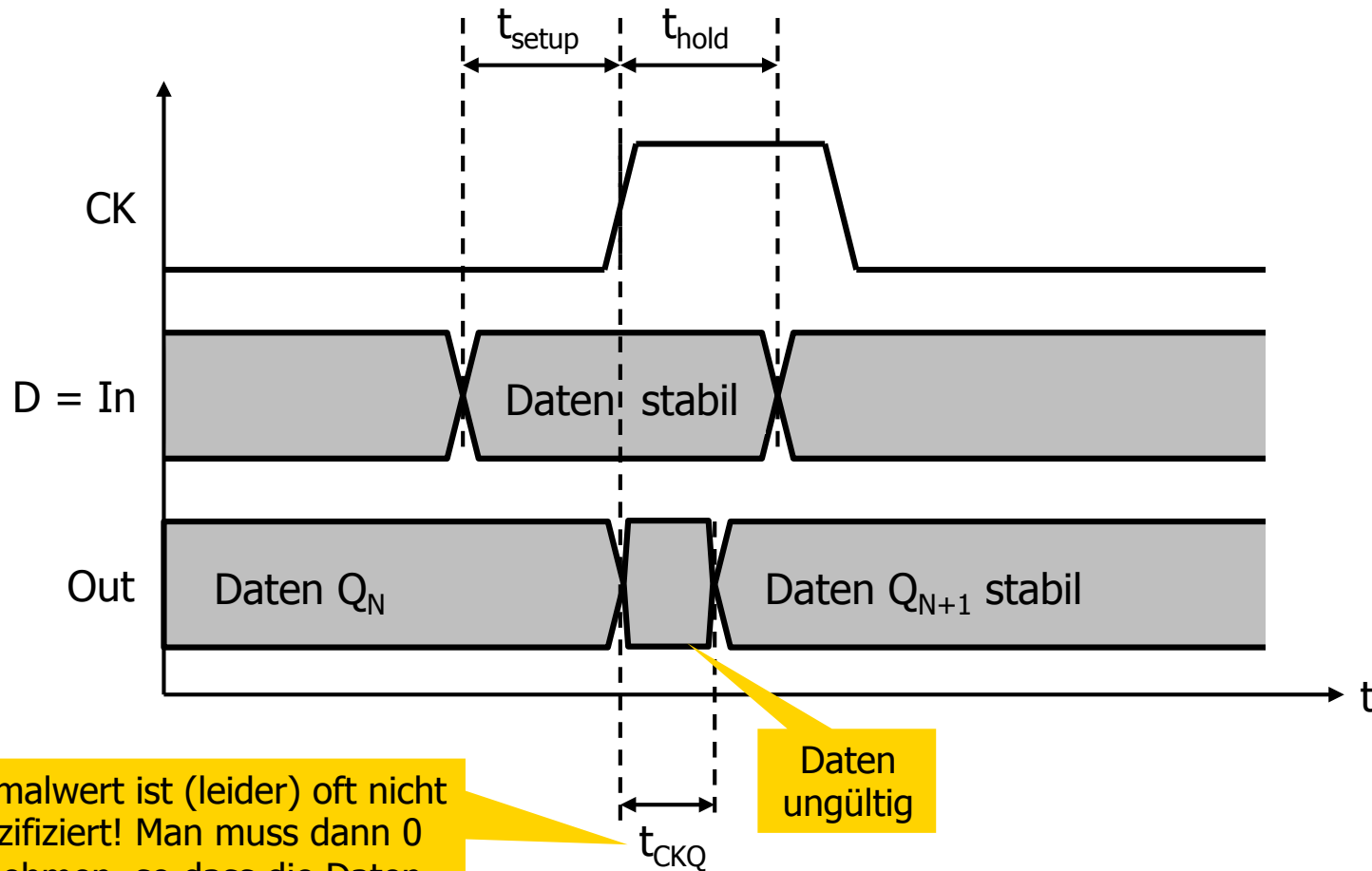

- Die Eingangsdaten müssen VOR der Taktflanke schon mindestens  $t_{setup}$  lang gültig gewesen sein
- Sie müssen NACH der Taktflanke noch mindestens während  $t_{hold}$  anliegen
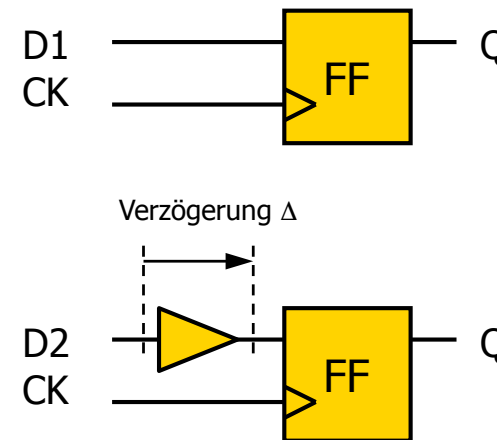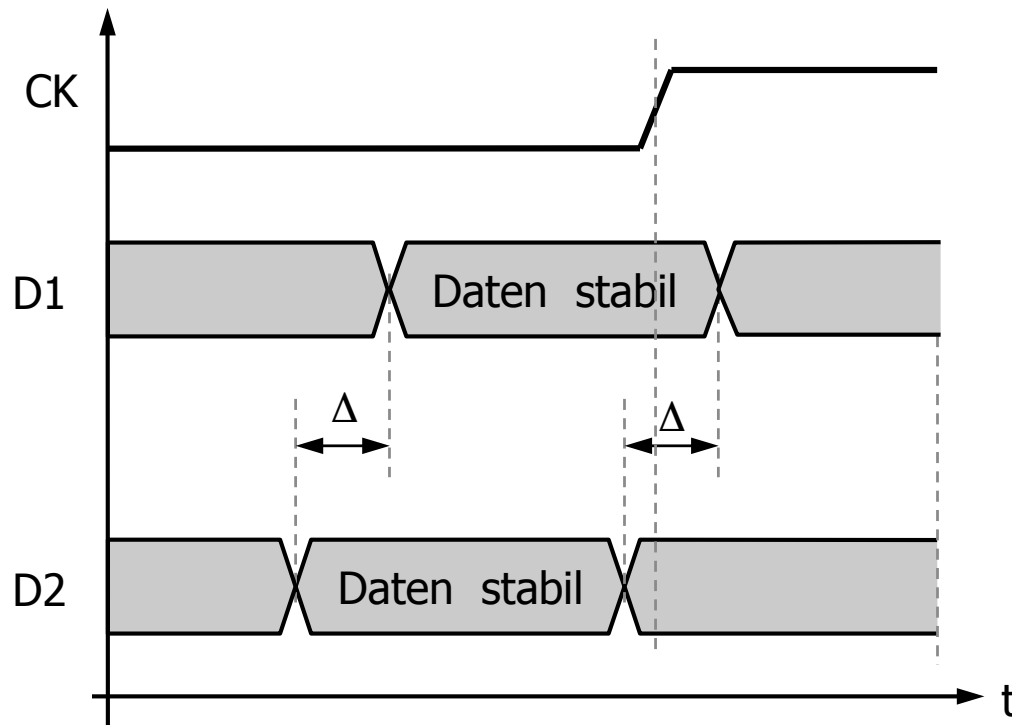
# Verschiebung von Setup und Hold Zeiten


- Das Akzeptanzfenster kann durch Einfügen einer Verzögerung am *Dateneingang* nach vorne geschoben werden.
- Die Hold Zeit kann so zu Null oder negativ gemacht werden, die Setup Zeit erhöht sich.



- Durch lokale Verzögerung des *Taktes* wird das Fenster nach hinten verschoben. Hierdurch wird aber auch  $t_{CKQ}$  verschoben! Vorsicht!



# Erlaubte Taktfrequenzen

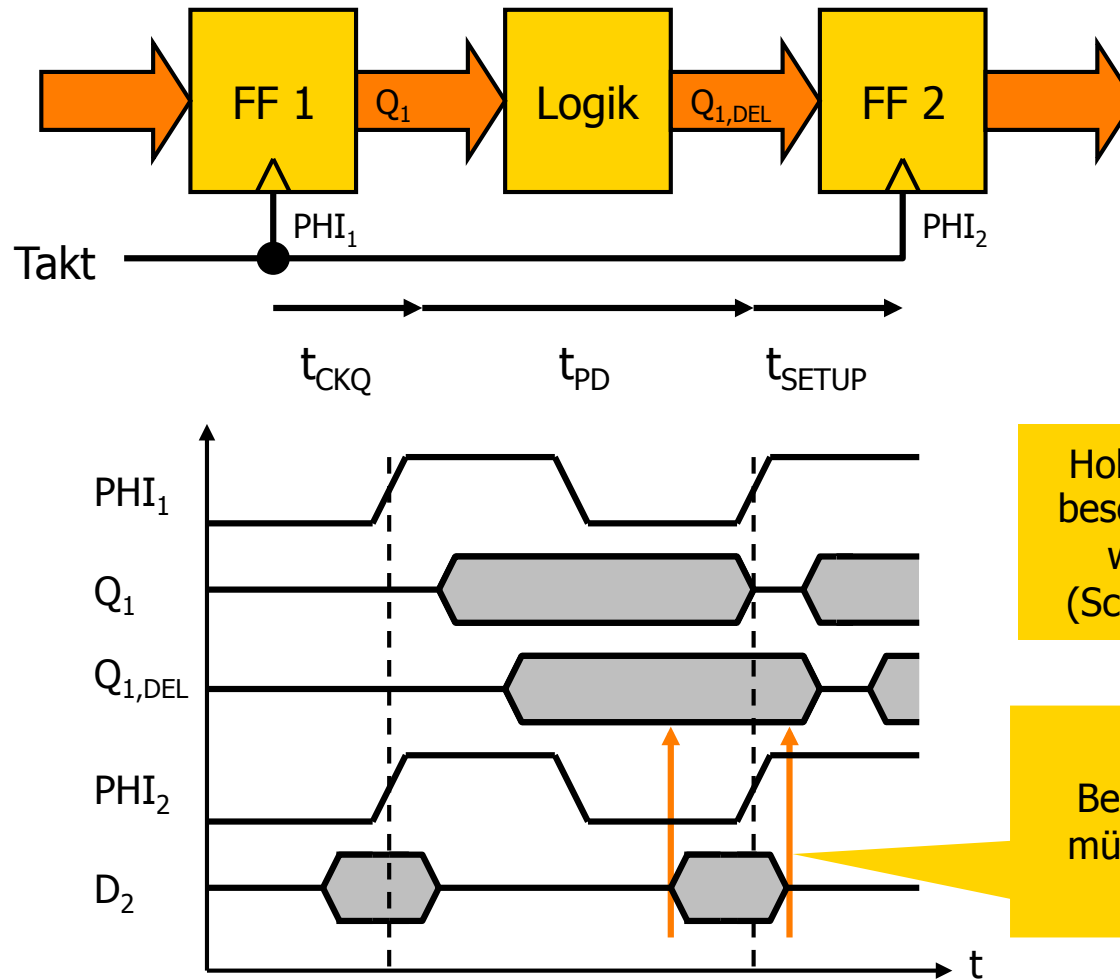


Hold-Erfüllung ist besonders kritisch, wenn  $t_{PD} = 0$  (Schieberegister!)


Diese Bedingungen müssen erfüllt sein !

- Taktperiode  $t_{CLOCK} > t_{CKQ,max} + t_{PD} + t_{SETUP}$  und  $t_{CKQ,min} + t_{PD} > t_{hold}$  (kleines  $t_{CKQ}$  gefährlich!)
- falls PHI1 und PHI2 nicht zeitgleich sind (RC auf Leitungen, Buffer..) muß dies berücksichtigt werden!

# Maximale Taktfrequenz

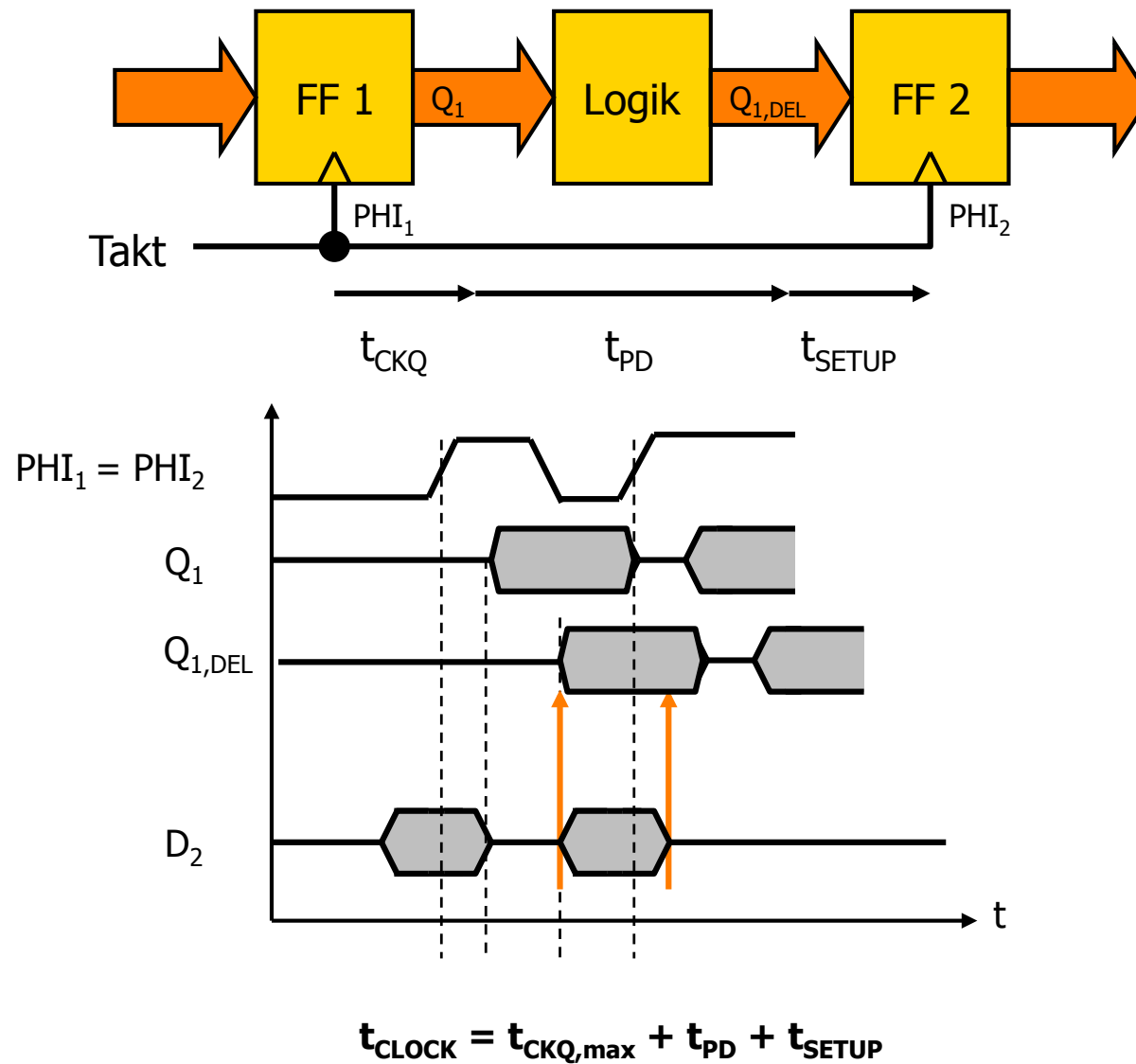



# Verzögerung des Takts – 'skew'

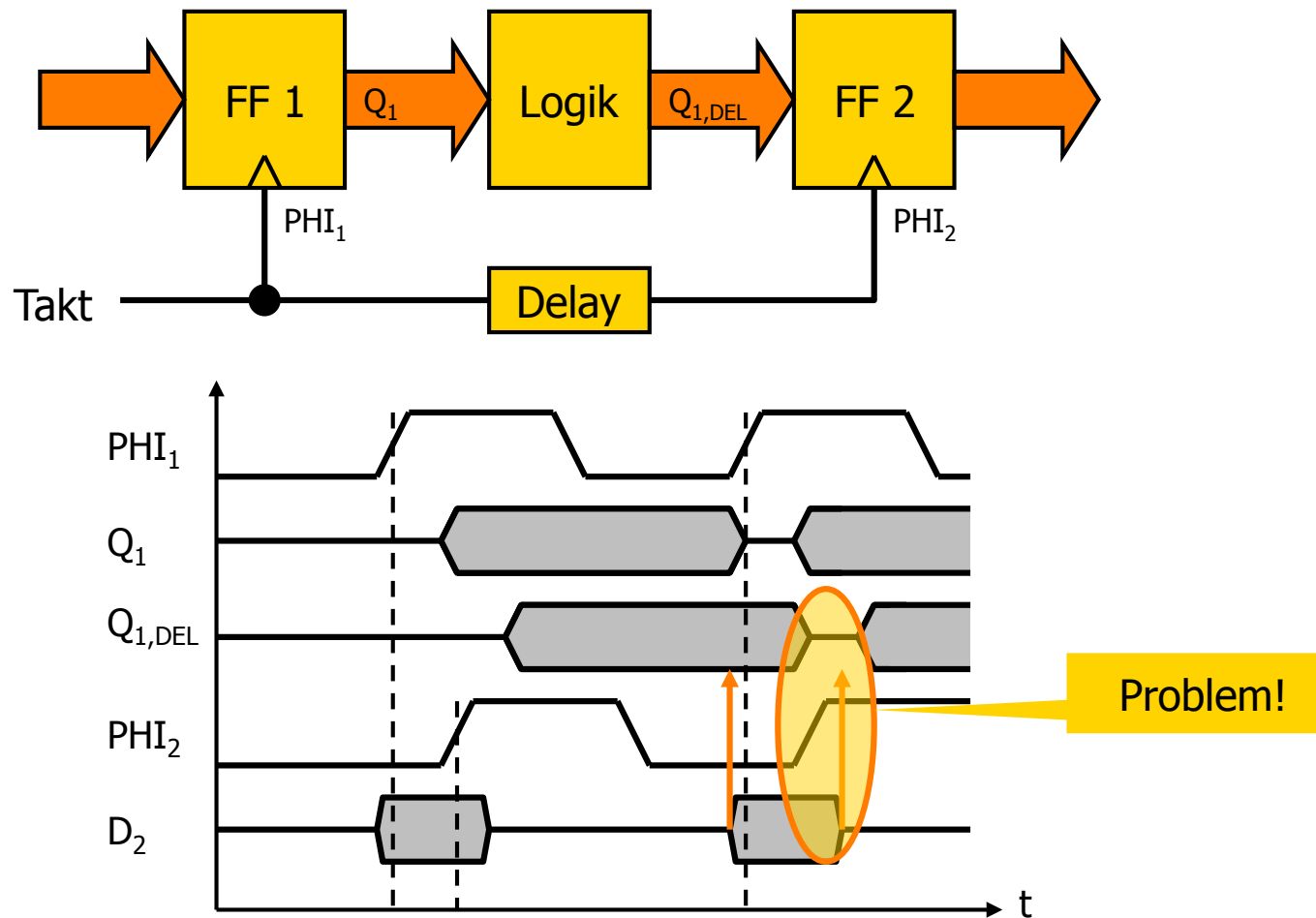

- Daten werden nicht richtig übertragen, wenn sie innerhalb der Setup/Hold-Zeit nicht stabil sind
- **Dies kann bei Verzögerung des Taktes (unabhängig von der Taktfrequenz!) passieren!**

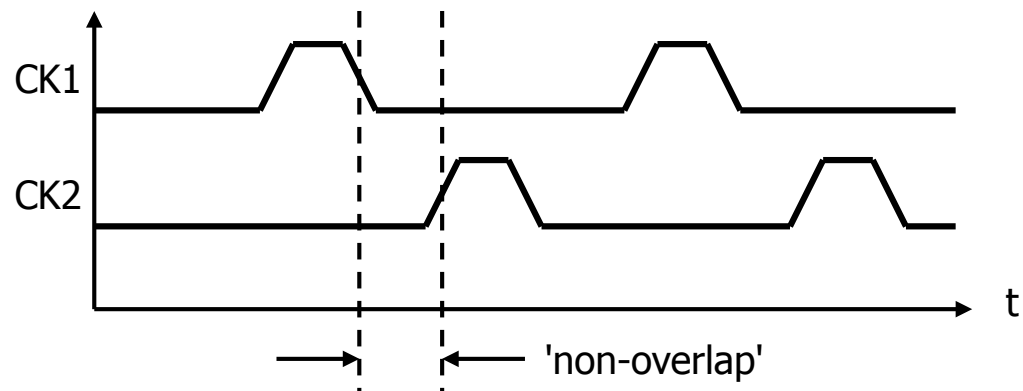 
# Konservatives Statisches Zwei-Phasen-Flipflop

- Vermeide das Risiko der Überlappung von CK und !CK durch Einführung von **zwei** Taktsignalen CK1/CK2
- Ein Latch pro Taktsignal:




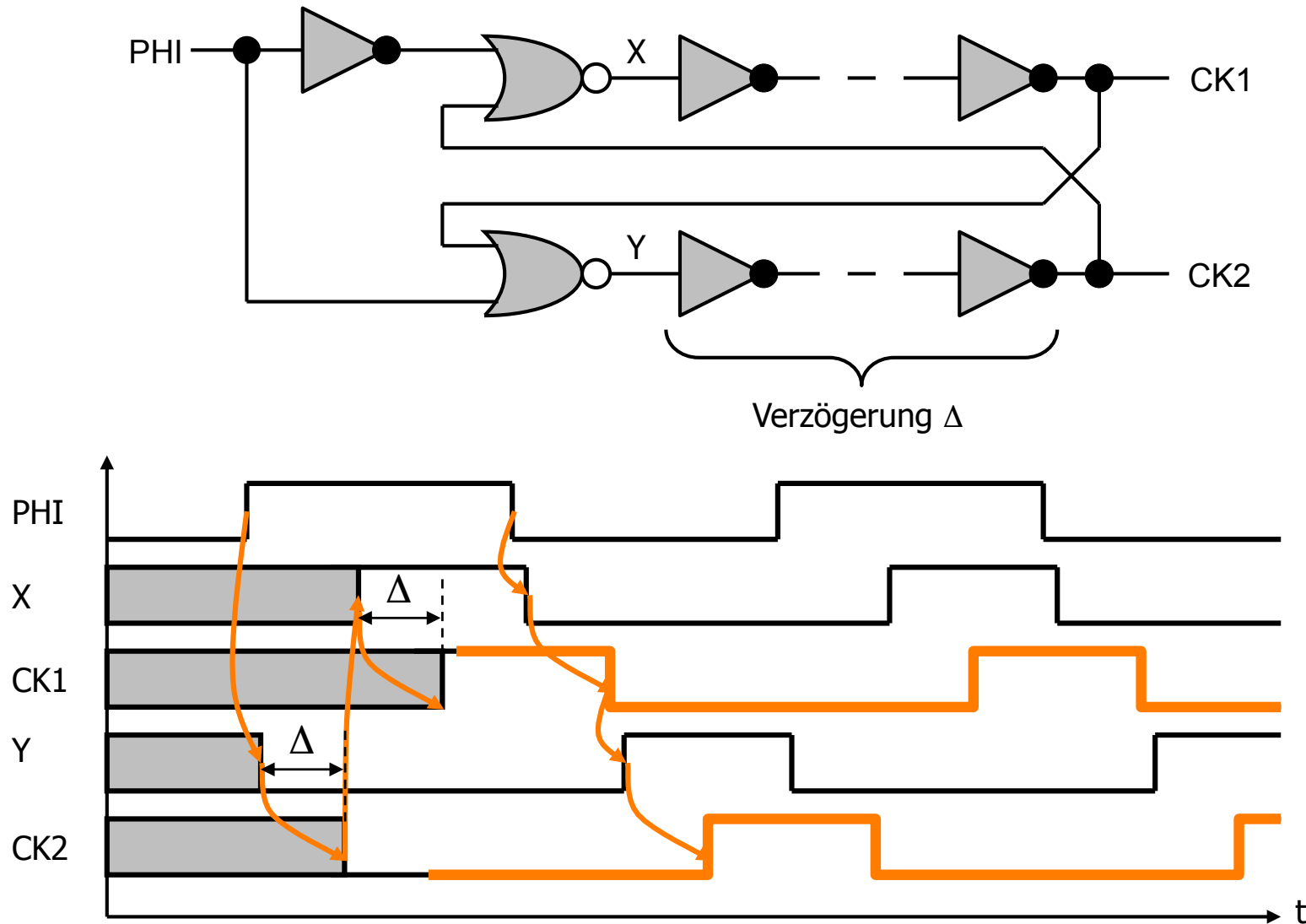
# Erzeugung von Nicht-Überlappenden Takten

- Klassische ‚Textbook‘ Schaltung: SR-FF mit interner Verzögerung:



 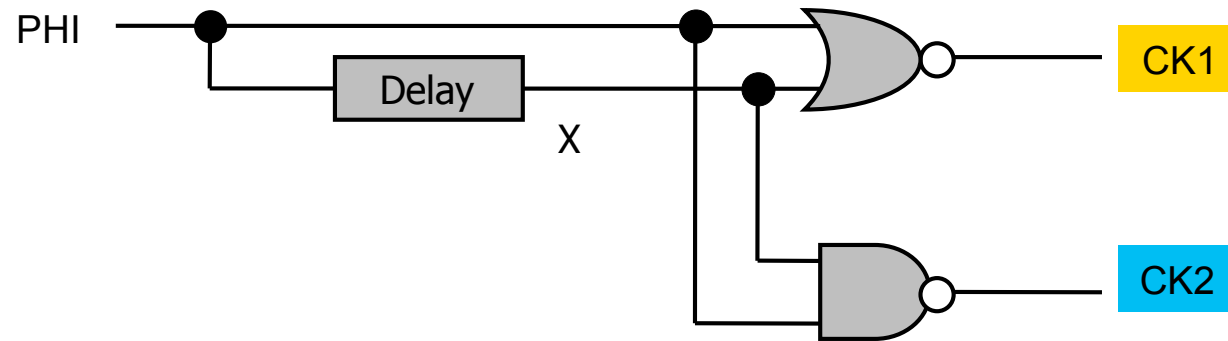
# Alternative Schaltung

- Benötigt nur eine Verzögerung → leichter einstellbar!



# Takt Strategien


---

- Latches und kurze LD Pulse – GEFÄHRLICH
- Eine Phase – OK, aber Vorsicht vor Clock skew!  Standard
- Zwei-Phasen Takt – OK, sehr konservativ und sicher. Gut für langsame Designs!
- Exotisch: 'Self-Timed' – Asynchronous Design:
  - Schaltung meldet, wenn Logische Funktion implementiert ist
  - Wird immer wieder diskutiert
  - Schwierig, starker Extra-Bedarf an Logik – lohnt sich nur selten
  - Aktivität nur wenn sich was ändert -> low power

# Vorgriff: Dynamische D – Latches

- Daten werden als Spannung auf einer (parasitären) Kapazität gespeichert (wie in dynamischen RAMs)


Mit Transmission Gate

 

Nicht getrieben ('buffered')

↓  
darf wegen Ladungsteilung nicht direkt  
an weitere Transmission Gates  
angeschlossen werden

Mit Gated Inverter


 


- Sehr einfache Schaltungen
- Layout des Gated Inverters trotz 4 Transistoren oft nicht ungünstiger als Layout des Transmission Gates



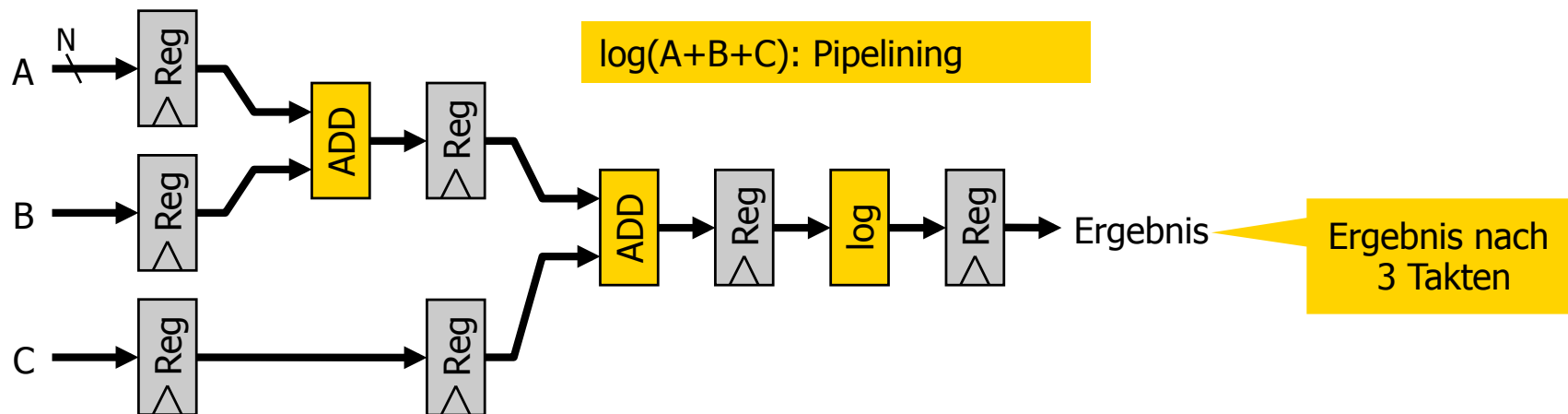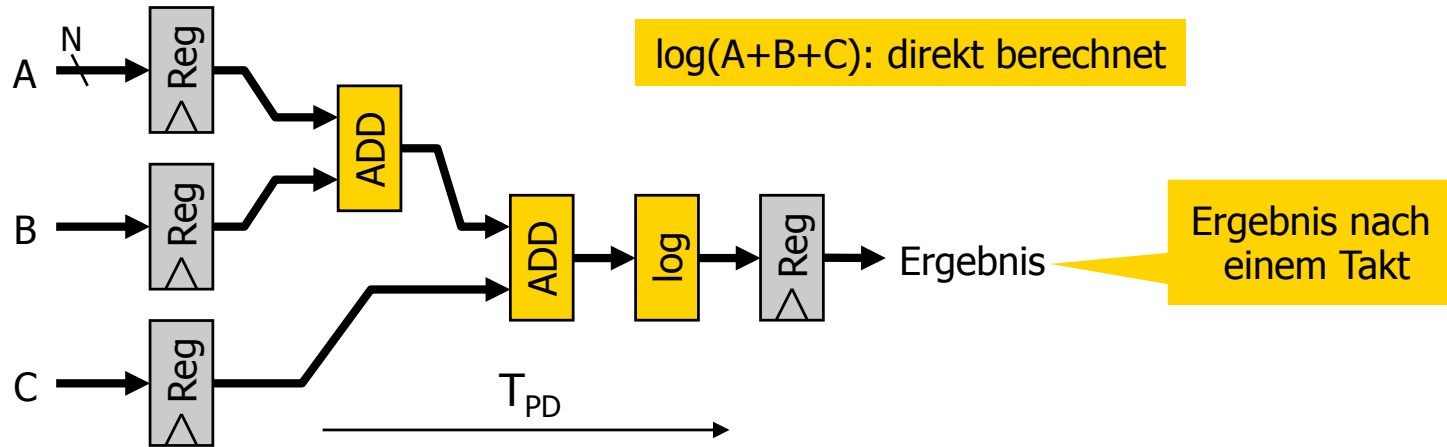
# Pipelining

- Pipelining = Konsekutives Abarbeiten einer Aufgabe. Einzelschritte werden je in einem Takt erledigt
- Man benötigt also mehrere Stufen FFs mit Logik dazwischen
- Das Ergebnis ist erst nach einer längeren **Latenz** verfügbar




# Pipelining - Implementierung


- FFs, Eine Phase
- Standard

 

 - Latches, Zwei Phasen (nichtüberlappend)
- Entspricht dem Einbau von Logik ins FF bei two-phase Clocking




 - Latches, Eine Phase
- Entspricht Einbau von Logik in FFs bei einer Taktphase



 
# Setzen und Rücksetzen von FFs

- Implementierung **synchrones** Setzen/Rücksetzen:



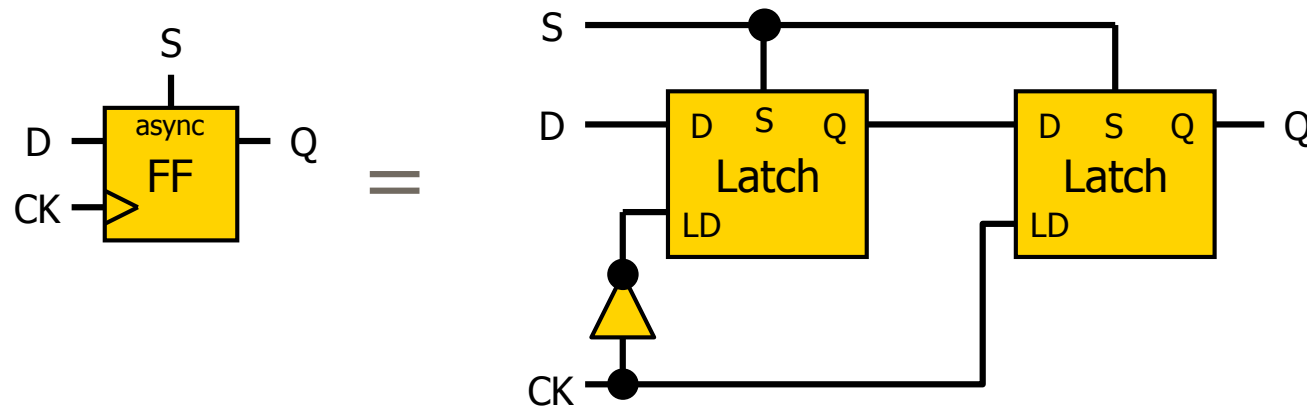- Implementierung **asynchrones** Setzen:



- Ob ein Set/Reset Eingang synchron oder asynchron ist, geht aus dem Schaltsymbol oft nicht klar hervor !!

# Setzen und Rücksetzen von FFs

- Beim Rücksetzen (Löschen, '**Reset**') und Setzen ('**Set**') unterscheidet man grundsätzlich zwischen:
  - **Synchroner** Operation: Set/Reset wird erst **mit dem Takt** ausgeführt  
Der Ausgang wird dann 1/0, unabhängig vom Eingang  
Es gibt Setup und Hold Zeiten für Set/Reset
  - **Asynchrone** Operation: Set/Reset wird **sofort** ausgeführt
- Set und Reset sollten nie gleichzeitig anliegen!

